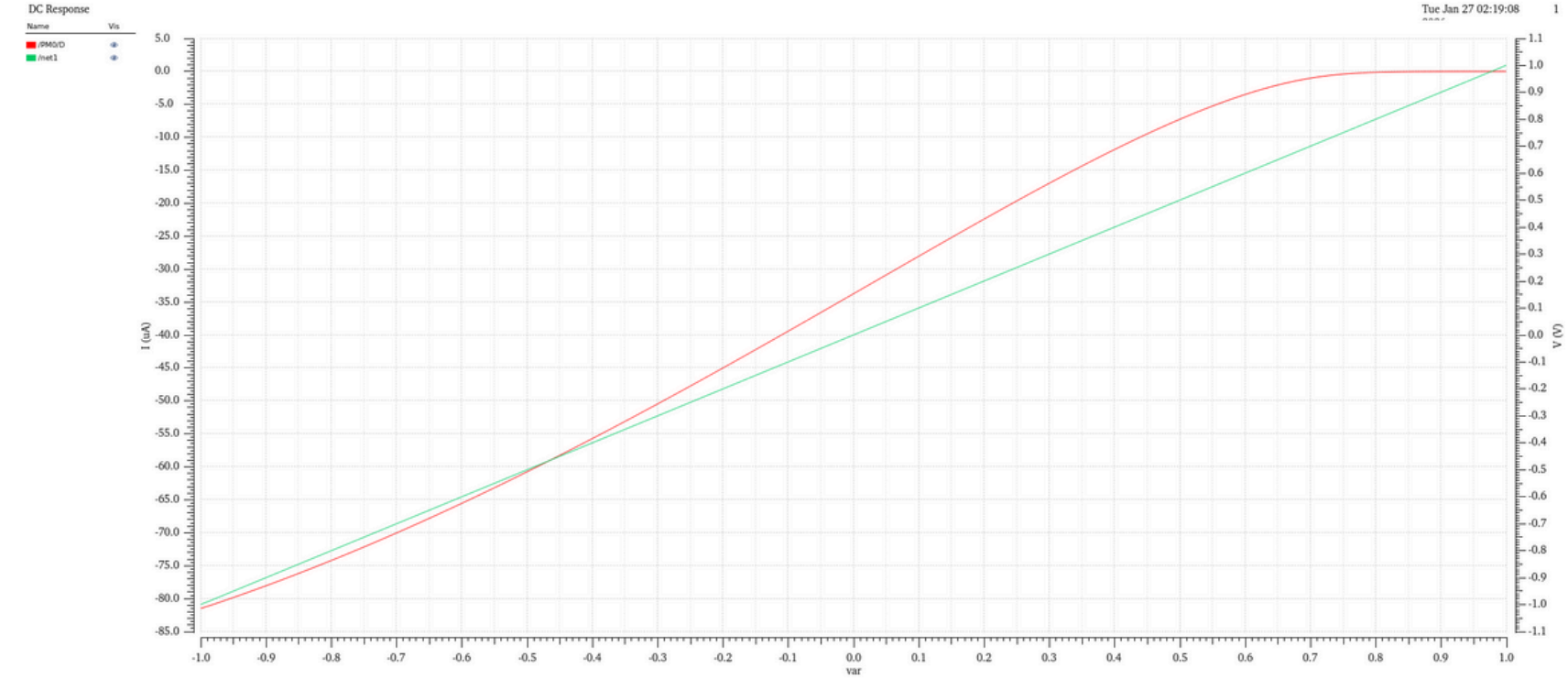
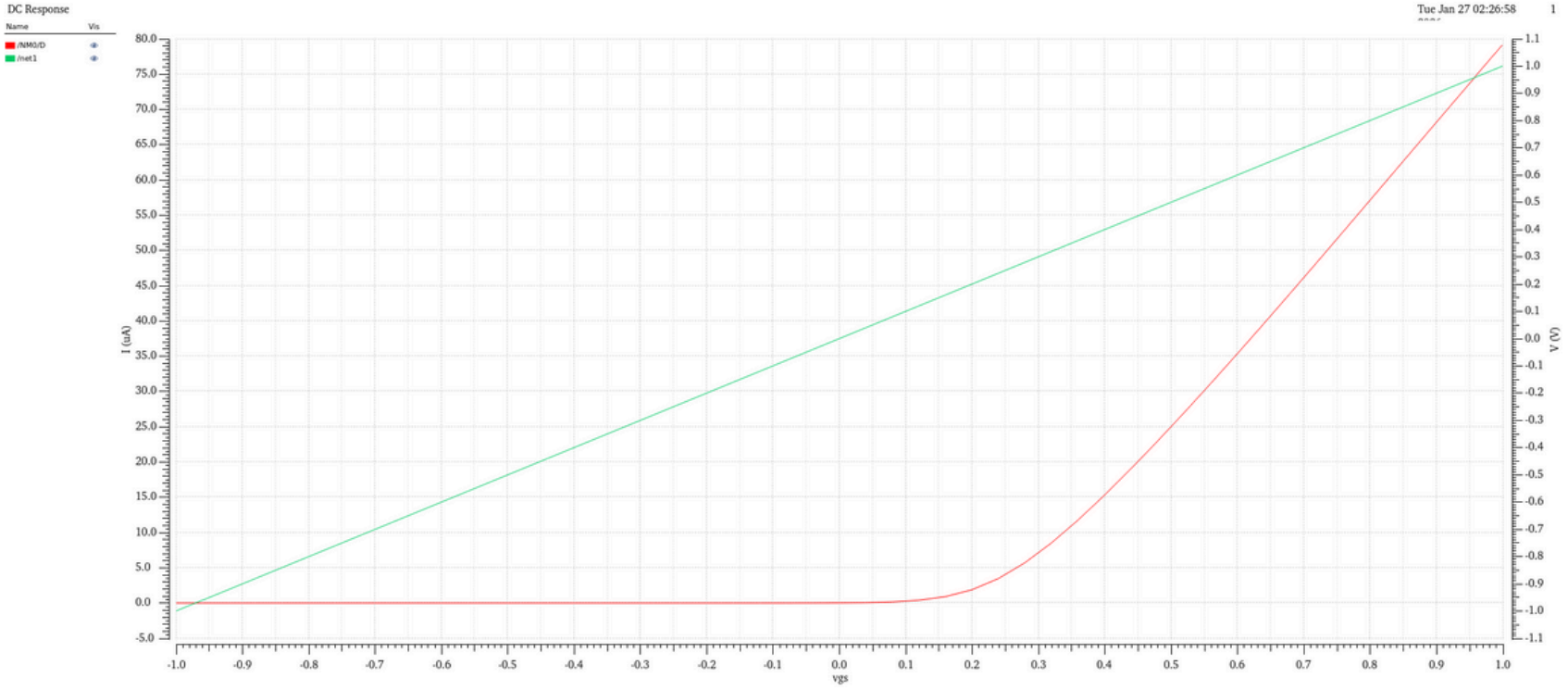
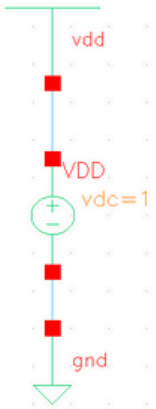
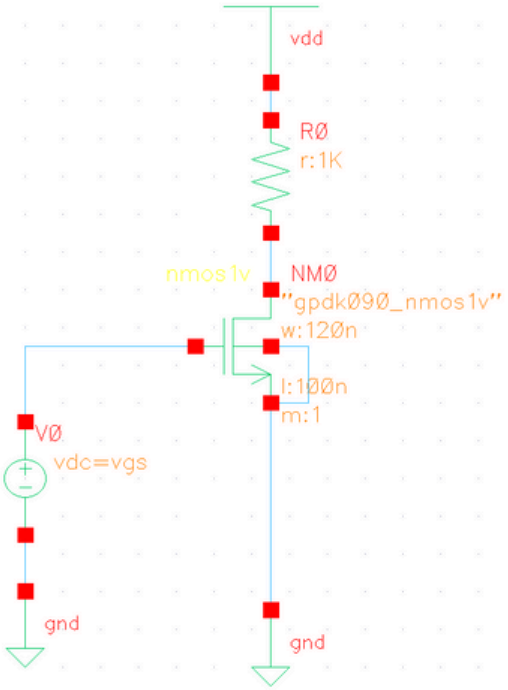
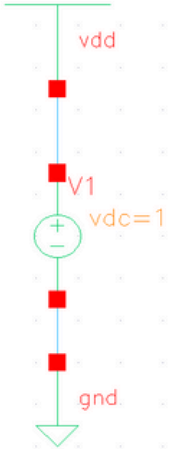
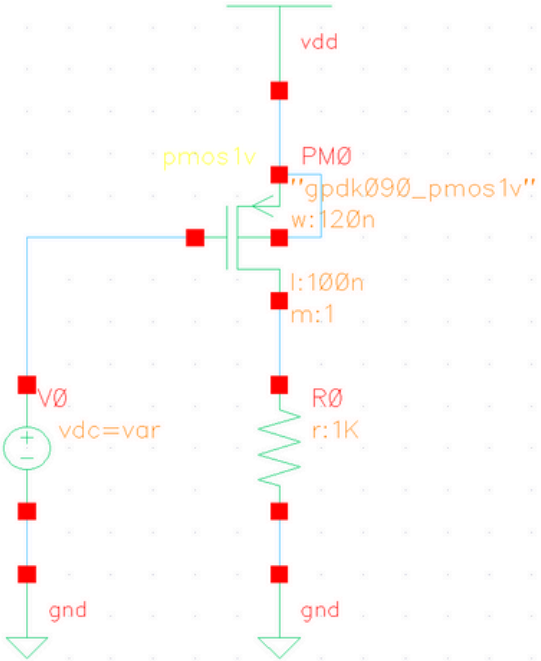

DC Response
Name
Vis
/PM0/D
/net1
Tue Jan 27 02:19:08
1
I (uA)
V (V)
var


DC Response
Name
Vis
/NM0/D
/net1
Tue Jan 27 02:26:58
1
I (uA)
V (V)
vgs


vdd
VDD
vdc=1
gnd


vdd
RØ
r:1K
nmos1v
NMØ
"gpdkØ9Ø_nmos1v"
w:12Øn
l:1ØØn
m:1
VØ
vdc=vgs
gnd
gnd


vdd
V1
vdc=1
gnd


vdd
pmos1v
PMØ
"gpdkØ9Ø_pmos1v"
w:12Øn
l:1ØØn
m:1
VØ
vdc=var
RØ
r:1K
gnd
gnd